

Unterrichtsmaterial für den Zeitraum vom 16.03.20 bis 20.03.2020

Klasse: 6b

Lehrer: Hr. Hirsig

Thema: Elektrischer Strom

Aufgaben:

- 1) Lerne die Schaltsymbole und alle abgezeichneten Schaltpläne aus dem Elektrobaukasten.
- 2) Beide Seiten lesen (einfacher und verzweigter Stromkreis)
→ Den Unterschied zwischen einer Reihen- und Parallelschaltung mit eigenen Worten schriftlich erklären und Aufgabe 1 und 2 bearbeiten (Schaltkreise zeichnen)
- 3) Recherchiere (im Internet) nach Möglichkeiten, wie man Strom im Alltag einsparen kann.
→ Schreibe die Stromeinsparmöglichkeiten auf einen Zettel auf.